



M4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS




PROBLEMA 4. RECTIFICADOR ONDA COMPLETA

Alumno/a				
Nº	Grupo	Fecha de Inicio	Fecha de entrega	
Tiempo estimado (horas)		Tiempo empleado (horas)		Firma del profesor

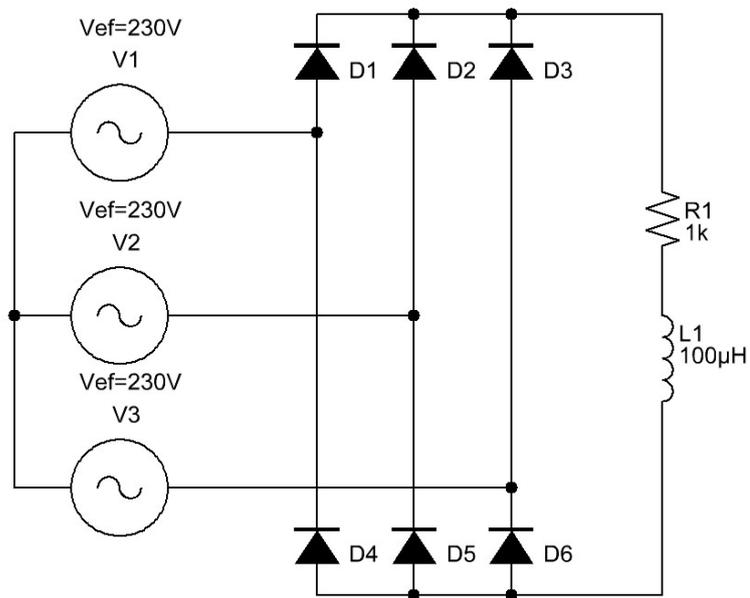1. PROBLEMA 4

Dibujar las tensiones de fase y de línea, así como la tensión en la carga RL, del siguiente circuito:



* * *



M4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

