



M08. ELECTRÓNICA GENERAL – 1º GM TRO
EJERCICIO 1 – KIRCHHOFF

APELLIDOS Y NOMBRE					Nº	
FECHA	TIEMPO	Firma del alumno/a		PUNTUACIÓN TOTAL		

1. En el siguiente circuito, calcular:

- a) La intensidad y sentido de corriente por R_1 .
- b) La potencia disipada en R_4 .

