



M3013. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DOMÓTICAS – 1º FPB TRI

EJERCICIO 1

APELLIDOS Y NOMBRE				Nº	
FECHA	TIEMPO	Firma del alumno/a		PUNTUACIÓN TOTAL	
26-10-15					

1. Cablear la siguiente instalación eléctrica, para encender y apagar una lámpara desde un interruptor. Dibujar el esquema eléctrico correspondiente.

